
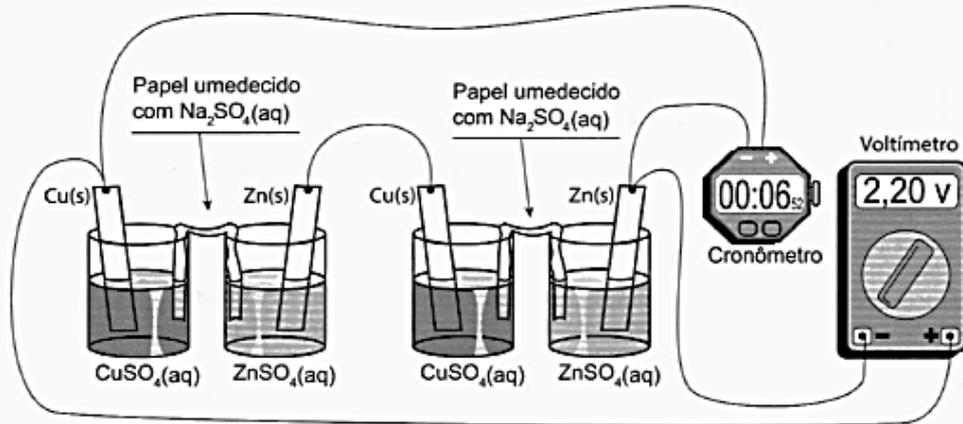


Questão 127

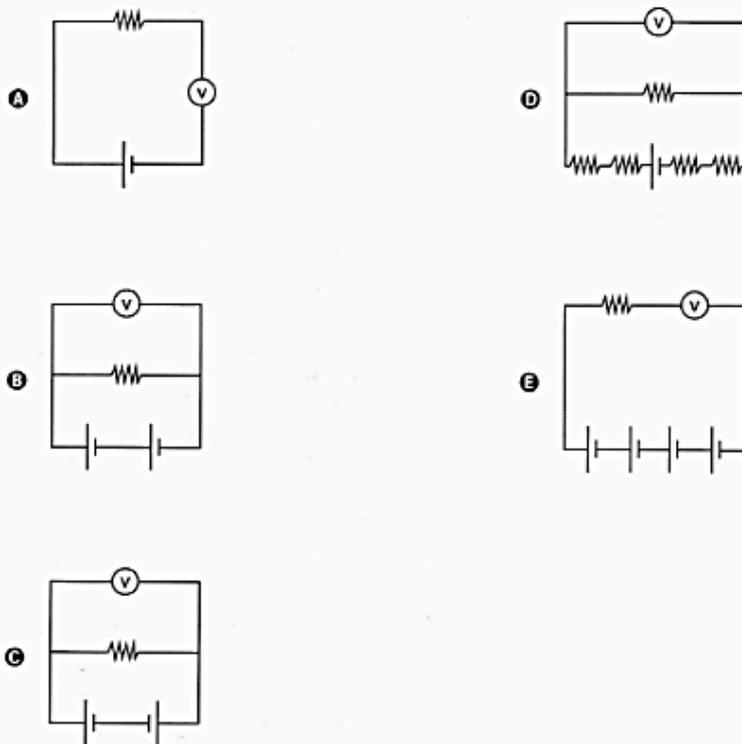É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital.




Utilizando a representação de projetos elétricos, o circuito equivalente a esse sistema é



Assunto: Circuitos Elétricos

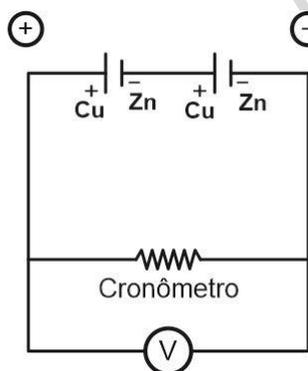As pilhas químicas possuem dois geradores em série.



Observa-se que tanto o cronômetro quanto o voltímetro estão em paralelo com o gerador associado.

Item: B